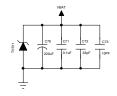


VBAT管脚滤波电容



- 1.VBAT电压输入范围为3.3V~4.3V
- 2.在VBAT输入端,建议并联一个低ESR(ESR=0.7Ω)的220uF的钽电容,以及100nF、33pF、10pF滤波电容
- 3.建议VBAT的PCB走线尽量短且足够宽,,宽度不少于1.2mm
- 4.电容摆件按照容值从小到大的顺序排列,所有电容都要靠近VBAT引脚放置。
- 5.建议预留一颗齐纳二极管

LDO 方案


下图是5V供电的参考设计,采用了Micrel公司的LDO,型号为MIC29302WU。

它的输出电压是4.16V,负载电流峰值到3A。

此LDO正常工作的最小负载电流需要7mA,不适合用于低功耗的项目

为确保输出电源的稳定,建议在输出端预留一个稳压管,并且靠近模块VBAT管脚摆放。

建议选择反向击穿电压为5.1V,耗散功率为1W以上的稳压管。

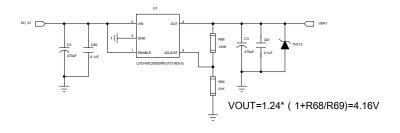


DC-DC 方案

下图是DCDC开关电源的参考设计,采用的是杰华特公司的JW5033S 开关电源芯片

它的最大输出电流在2A,同时输入电压范围4.7V~20V

注意C25的选型要根据输入电压来选择耐压值。


如果输入电压大于12V需要在输入端再加一颗470uF的电解电容

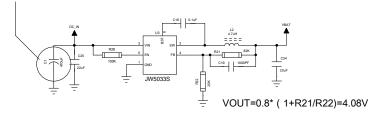

由于DC-DC芯片对布局和走线有要求

为了简化设计,也可以采用合宙开发的JW5033S电源模块:


Air5033S给4G模块供电,参考设计如下图所示:

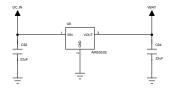


TITLE:	Air7	Air724UG 参考设计			٧	1.0	
DOCUMENT NO.:		. POWER				A2	
DEPARTMENT:	Ha	ardware DEF	T.				
COMPANY:	Α	irM2M					
DESIGNER:	Loukanghua	Last Saved Date:	2021/2/24	SHEET:	2	OF	14

按键开机


单片机控制开机

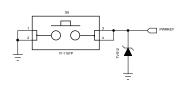

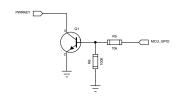


- 1.把PWRKEY管脚拉低1.5s后开机,开机成功后PWRKEY管脚可以释放。
- 2.可以通过检测 V_GLOBAL_1V8 管脚的电平来判别模块是否开机。
- 3.按键附近需放置一个TVS管用作ESD防护。
- 4.PWRKEY 的电压域是VBAT,如果用单片机控制开机的话需要加一个三极管。
- 5.可以通过一个1k电阻直接将PWRKEY拉低,实现上电自动开机。


ADC参考电路

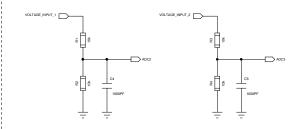

- 1.ADC脚的电压输入范围为0~VBAT:分辨率11bits。
- 2.分压电阻请选用1%精密电阻。阻值要高(10K级以上),减少耗流及避免灌电。
- 3.模块的VBAT管脚内部也连接到了ADC,可以读取VBAT管脚的电压。

RESET_IN_N 复位 单片机控制重启

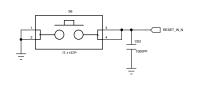


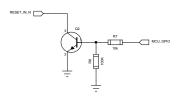

- 1.拉低 RESET IN N 引脚 1s 以上可使模块复位。
- 2.RESET_IN_N信号对干扰比较敏感, 因此建议在模块接口板上的走线应尽量的短,且需包地处理。
- 3.RESET_IN_N 的电压域是VBAT,如果用单片机控制重启的话需要加一个三极管。


TITLE:	Air7	24UG 参考设计		REV:	V1.	0	
DOCUMENT NO.:	, AI	SIZED:	A2	!			
DEPARTMENT:	Ha	ardware DEPT					
COMPANY:	Α	irM2M					
DESIGNER:	Loukanghua	Last Saved Date:	2021/2/24	SHEET:	3	OF	14

麦克风接口(AIN通道)

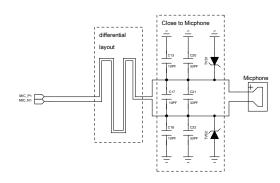


- 1.10pF和33pF电容用来滤除TDD噪声;
- 2.AIN通道内置驻极体麦克风偏置电路:
- 3.建议保留外围电路器件,以滤除射频干扰和增强ESD防护性能。

音频输出(听筒)参考电路

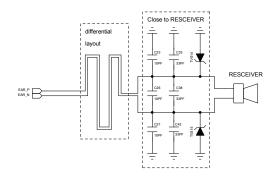

建议保留外围电路器件,以滤除射频干扰和增强ESD防护性能。

耳机接口参考电路

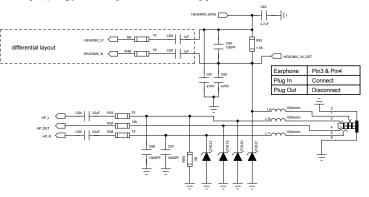

耳机标准	第一段	第二段	第三段	第四段
国标OMTP	左声道	右声道	麦克风	GND
美标CTIA	左声道	右声道	GND	麦克风

此电路图是按照国标OMTP设计的 如果要使用美标CTIA的耳机,则需要把第3段、第4段的接线对换一下。

- 1.HEADMIC_BIAS 给耳机麦克提供偏置电压。
- 2.HEADMIC_IN_DET 用来检测耳机按键,HEADMIC_IN_DET 内部是一个ADC,故 HEADMIC_IN_DET 还可以支持多功能按键。
- 3.HP_DET 用来检测耳机插入。


未插入耳机时,耳机插座的 Pin3 和 Pin4 之间处于断开状态,HP_DET 由内部拉高,为高电平。

插入耳机后,耳机插座的 Pin3 和 Pin4 之间导通,并连接到左声道的耳机喇叭。

左声道的耳机喇叭等效于32欧姆的接地电阻,故 HP_DET 被拉低变成低电平。


TITLE:	A	Air724UG 参考设计			V	1.0	
DOCUMENT NO.:	*	. AUDIO_1			,	1.2	
DEPARTMENT:		Hardware DEP	T.				
COMPANY:		AirM2M					
DESIGNER:	Loukanghua	Last Saved Date:	2021/2/24	SHEET:	4	OF	14

音频输出(喇叭)参考电路

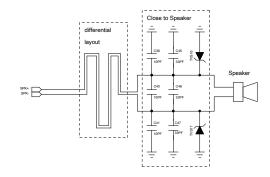

- 1.SPK输出可以直接驱动8欧姆喇叭,可以根据需要配置Class-D 或者 Class-AB 模式 Class-D mode:@4.2V,800mW on 8Ohm load Class-AB mode:@4.2V,500mW on 8Ohm load
- 2.建议保留外围电路器件,以滤除射频干扰和增强ESD防护性能。


外加音频PA参考电路

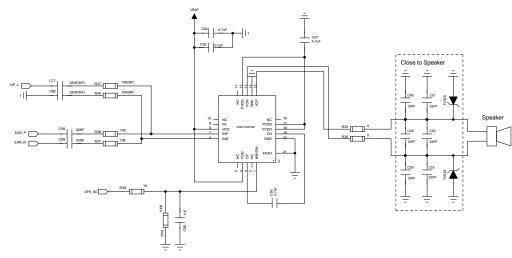


- 1.推荐采用支持差分输入的音频功放;可以用听筒输出作为音频功放的输入信号
- 2.如果音频输出对天线有干扰,可以把R25,R26换成磁珠
- 3.建议保留外围电路器件,以滤除射频干扰和增强ESD防护性能。


TITLE:	Air7	Air724UG 参考设计			٧	1.0	
DOCUMENT NO.:		. AUDIO_2			,	12	
DEPARTMENT:	Ha	ardware DEF	PT.				
COMPANY:	Α	irM2M					
DESIGNER:	Loukanghua	Last Saved Date:	2021/2/24	SHEET:	5	OF	14

6-pin SIM接口参考电路

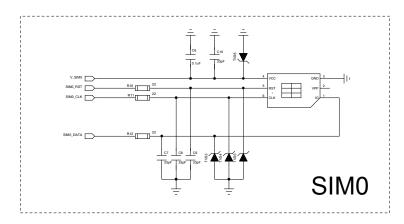

带检测PIN SIM卡座参考电路

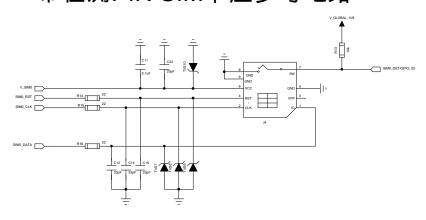

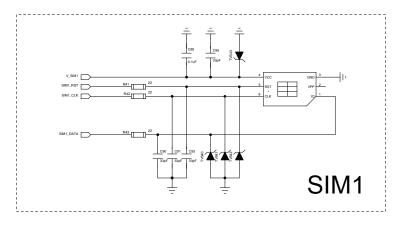


内置贴片SIM卡连接的是SIM1接口 故内置贴片SIM卡的模块型号外部不可以再使用SIM1接口

- 1.SIM卡座与模块距离摆件不能太远,越近越好,尽量保证SIM卡信号线布线不超过20cm;
- 2.SIM卡信号线布线远离RF线和VBAT电源线;
- 3.为了防止可能存在的USIM_CLK信号对USIM_DATA信号的串扰,两者布线不要太靠近,在两条走线之间增加地屏蔽。 且对USIM_RST_N信号也需要地保护;
- 4.为了保证良好的ESD保护,建议加TVS管,并靠近SIM卡座摆放。选择的ESD器件寄生电容不大于50pF。 在模块和SIM卡之间也可以串联22欧姆的电阻用以抑制杂散EMI,增强ESD防护。 SIM卡的外围电路必须尽量靠近SIM卡座。

TITLE:	А	Air724UG 参考设计			٧	1.0	
DOCUMENT NO.:	5	SIM		SIZED:	,	1.2	
DEPARTMENT:		Hardware DEP	T.				
COMPANY:		AirM2M					
DESIGNER:	Loukanghua	Last Saved Date:	2021/2/24	SHEET:	6	OF	14


TF接口参考电路

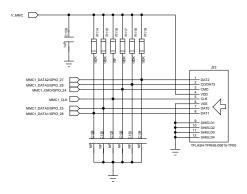


- 1.外设接口需做好ESD防护;
- 2.TF_SD0_CLK0建议单独立体包地,其他信号线整组一起同层包地;
- 3.V_MMC电源走线宽度0.25mm以上。

TITLE:	A	ir724UG 参考设计		REV:	V1.0	
DOCUMENT NO.:	ŧ	T-FLASH		SIZED:	A2	
DEPARTMENT:	ı	Hardware DEF	PT.			
COMPANY:		AirM2M				
DESIGNER:	Loukanghua	Last Saved Date:	2021/2/24	SHEET:	7 of	14

LCD接口

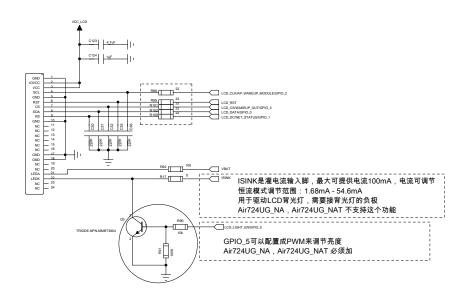

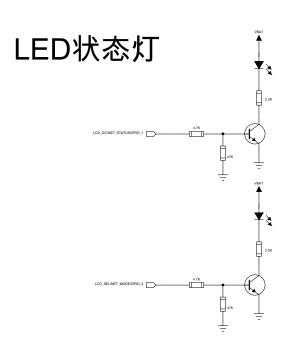
- 1.预留电阻电容,对射频干扰有一定的抑制效果;
- 2.VBAT是LCD背光灯供电正极,此电源可根据LCD模组的需求,自行设计。
- 3.背光控制需用PWM控制,通过调整PWM占空比来调整背光亮度;
- 4.R92电阻根据屏幕背光的导通电流来做调整。



不建议直接用GPIO驱动LED,需要加三极管来驱动

TITLE:	Air	724UG 参考设计		REV:	V1.0	
DOCUMENT NO.:	*	LCD_LED		SIZED:	A2	
DEPARTMENT:	Н	lardware DEP	Т.			
COMPANY:	A	AirM2M				
	Loukanohua		2024 (2)24		8 ~	14


CAMERA接口

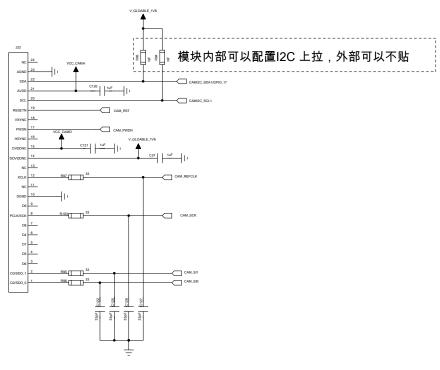

- 1.CAM信号线上串联33Ω电阻和33pF电容,以减小射频干扰。
- 2.AVDD,DVDD,DOVDD电源上的滤波电容靠近连接器端摆放。
- 3.Layout布线时,摄像头接口走线应远离RF线和VBAT电源线,尤其是时钟线与信号线。
- 4.时钟线与信号线也要分别做包地处理,以防止干扰。
- 5.模拟电源VCAMA要包地处理,整个摄像头的模拟部分是由VCAMA供电。

TITLE:	Air	Air724UG 参考设计			V1.0	
DOCUMENT NO.:	*	CAMERA		SIZED:	A2	
DEPARTMENT:	Н	ardware DEF	T.			
COMPANY:	A	irM2M				
DESIGNER:	Loukanghua	Last Saved Date:	2021/2/24	SHEET:	9 (∈ 14

KEYPAD参考设计

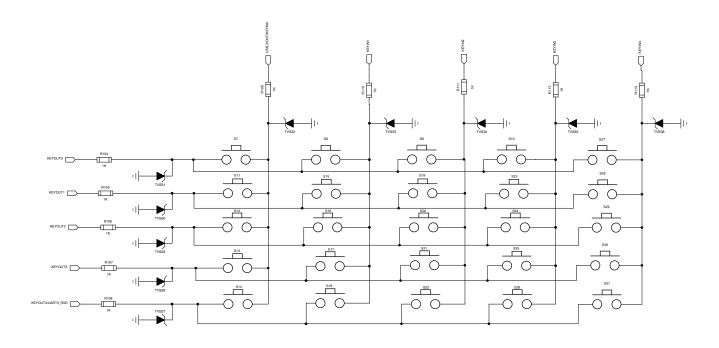


1.KEYIN0 复用为USB BOOT,开机过程中如果上拉了KEYIN0会进入下载模式;

开机过程中KEYIN0 和 KEYOUT0 短接也会进入下载模式;

开机过程中不要把KEYIN1拉高,否则会进入测试模式

- 2.KEYPAD接口的所有管脚不能复用为GPIO;
- 3.键盘走线请尽量远离天线,以免对天线造成干扰;
- 4.键盘走线串联1K电阻来做ESD防护。
- 5.TVS用作ESD防护,根据实际测试情况来决定是否要贴片


TITLE:	Air7	24UG 参考设计		REV:	V1.0	
DOCUMENT NO.:		KEYPAD		SIZED:	A2	
DEPARTMENT:	На	ardware DEP	т.			
COMPANY:	Α	irM2M				
DESIGNER:	Loukanghua	Last Saved Date:	2021/2/24	SHEET:	10 of	14

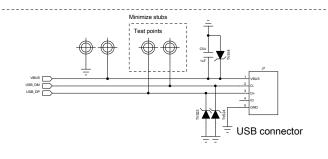

USB

- 1.USB走线需要严格按照差分线控制,做到平行和等长;
- 2.USB走线的阻抗需要控制到差分90欧姆;
- 3.需要尽可能的减少USB走线的stubs,减少信号反射;USB信号的测试点最好直接放在走线上以减少stub
- 4.在靠近USB连接器或者测试点的地方添加TVS保护管,由于USB的速率较高,需要注意TVS管的选型,保证选用的TVS保护管的寄生电容小于1pF
- 5.VBUS作为USB插入检测,必须连接USB电源或者外接电源,否则USB无法被检测到,VBUS的检测电压要大于3.3V

测试点

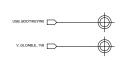

USB_BOOT 在开机过程中拉高可以进入USB下载模式 建议预留测试点



HOST UART 可以输出AP log,建议预留测试点波特率921600bps


IO电平是1.8V,请注意电平匹配。



ZSP UART 可以输出CP log,建议预留测试点 波特率8Mbps IO电平是1.8V,请注意电平匹配。

TITLE:	Air7	24UG 参考设计	REV:	V1.0	
DOCUMENT NO.:	1	USB	SIZED:	A2	
DEPARTMENT:	Ha	ardware DEPT.			
COMPANY:	А	irM2M			

三线制串口参考设计

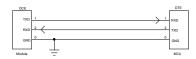

模块的串口电压是1.8V,请注意串口的电平匹配。


带流控串口参考设计



当发送大量数据时,CTS和RTS用于硬件流控。 模块的串口电压是1.8V,请注意串口的电平匹配。


- 1.UART1通常用来和模块进行AT指令通讯。支持自适应波特率
- 2.UART2 与内部的蓝牙串口复用,如果使用蓝牙功能,则UART2 会被占用。
- 3.UART3 是一个通用串口,可以用作外接GPS等外设。
- 4.HOST UART 用来软件调试时输出AP trace
- 5.ZSP UART 用来软件调试时输出CP trace

SPI接口

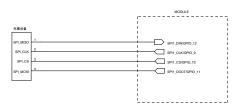

模块的IO电压是1.8V,请注意电平匹配。 模块只支持SPI master 模式

串口电压转换参考设计

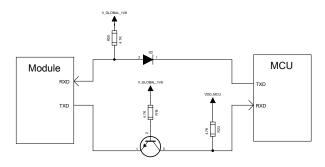


V_GLOBAL_1V8是模块输出的I/O电平电压。VDD_MCU是客户端的I/O电平电压。 D2 选低导通压降的肖特基二极管。

这个转换电路最多支持460800bps的波特率 超过460800bps的波特率需要外加电平转换芯片来实现电压转换。

电平转换芯片


电平转换芯片可以用TI的TXS0108E, 8 位双向电压电平转换器,适用于漏极开路和推挽应用


最大支持速率: 推挽:110Mbps 开漏:1.2Mbps

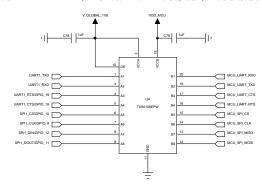

SPI的速率比较高,需要电平转换时也得用电平转换芯片

TITLE:	Ai	r724UG 参考设计		REV:	V1.0	
DOCUMENT NO.:		UART		SIZED:	A2	
DEPARTMENT:	ŀ	Hardware DEF	PT.			
COMPANY:	,	AirM2M				
DESIGNER:	Loukanghua	Last Saved Date:	2021/2/24	SHEET:	12 o⊧ 1	4

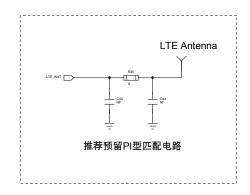

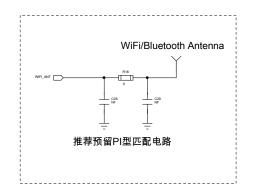

连接到模块RF天线焊盘的RF走线必须使用微带线或者其他类型的 RF走线,阻抗必须控制在50欧姆左右。

Luat模块阻抗线及天线设计建议_V1.0

http://doc.openluat.com/article/2430/0

TITLE:	A	REV:	V1.0			
DOCUMENT NO.:		RF		SIZED:	A2	
DEPARTMENT:		Hardware DEP	т.			
COMPANY:		AirM2M				
DESIGNER:	Loukanghua	Last Saved Date:	2021/2/24	SHEET:	13 of	14

GPIO引脚复用功能表

http://doc.openluat.com/wiki/6?wiki_page_id=60

TITLE:	Air724UG 参考设计				V1.0						
DOCUMENT NO.:		GPIO		SIZED:	A2						
DEPARTMENT:	Hardware DEPT.										
AirM2M											
DESIGNER:	Loukanghua	Last Saved Date:	2021/2/24	SHEET:	14 of	14					